

## Konu Testleri

### Basit Elektrik Devreleri Konu Değerlendirme Testi

1. Pilde bulunan çıkıntılı uç hangi kutbu gösterir?

- A) eksi kutup
- B) kuzey kutup
- C) güney kutup
- D) artı kutup

2. Birden fazla pilin oluşturduğu düzeneğe ne denir?

- A) anahtar
- B) akü
- C) batarya
- D) düğme

3. Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) sigorta
- B) pil
- C) ampul
- D) anahtar

4. "Devre" neye denir?

- A) Aynı yıl askere gidenlerdir
- B) Elektriğin izlediği yoldur
- C) Kolluk görevi yapan güvenlikçiler
- D) Aynı yaşta olan kimseler

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Elektriği kontrol ettiğimiz düğmelere genel olarak "anahtar" da denir.
- B) Uygun pil kullanımı aletlerin ömrünü uzatır.
- C) Sokak lambaları elektrik kesildiğinde pille de aydınlatma yapar.
- D) Elektrik kablolarının dışı yalıtkan malzemelerle yapılmıştır.

6. Basit elektrik devresini oluşturan malzemelere ne ad verilir?

- A) devre elemanları
- B) kablolar
- C) batarya
- D) pil

7. Aşağıdakilerden hangisi, elektrik devresi elemanlarından değildir?

- A) mıknatıs
- B) pil
- C) duy
- D) kablo

I- akü II- ampul III- batarya IV- pil V- duy

8. Aşağıdaki Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik kaynağı değildir?

- A) I ve III
- B) II ve V
- C) II, III ve V
- D) III ve IV

9. Aşağıdakilerden hangisi, ampülü devreye bağlayan devre elemanıdır?

- A) anahtar
- B) pil
- C) duy
- D) kablo

10. Aşağıdakilerden hangisinin olmaması durumunda elektrik devresindeki lamba ışık verebilir?

- A) Devredeki pilin bitmesi
- B) Anahtarın kapalı olması
- C) Devredeki kablonun kopması
- D) Lambanın bozulması

[www.konutestleri.com](http://www.konutestleri.com)