

Etkileşimli Eğitim

Devre Elemanlarını Tanıyalım

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bütün elektrik devreleri anahtarla kontrol edilir.
- B) Devre açıkken ampul ışık verir.
- C) Bütün elektrikli aletler bir devreyle çalışır.
- D) Asansörün çalışmasını sağlayan bir elektrik devresi vardır.

2. Devrenin enerji ihtiyacını karşılayan yapıya ne ad verilir?

- A) Pil
- B) Anahtar
- C) Duy
- D) Bağlantı kablosu

3. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devrelerinde kullanılan enerji kaynaklarından birisi değildir?

- A) Batarya
- B) Kablo
- C) Akü
- D) Şehir cereyanı

4. Aşağıdakilerden hangisi pille çalışır?

- A) Televizyon
- B) Bilgisayar
- C) Kumanda
- D) Fırın

5. Otomobillerin elektrik ihtiyacı aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

- A) Pil
- B) Batarya
- C) Panel
- D) Akü

6. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde ampulün takıldığı kısımdır?

- A) Duy
- B) Pil
- C) Anahtar
- D) Kablo

7. Basit elektrik devresini kontrol etmeye yarayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pil
- B) Anahtar
- C) Ampul
- D) Duy

8. Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çevreye ışık verir?

- A) Duy
- B) Kablo
- C) Ampul
- D) Anahtar

9. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde düşük güçte enerji üreten elektrik kaynağıdır?

- A) Duy
- B) Ampul
- C) Kablo
- D) Pil

10. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde elektriğin iletilmesini sağlar?

- A) Pil
- B) Kablo
- C) Anahtar
- D) Duy

